

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

- ۱- نشان دهید بازده بیشینه یک ترانسفورماتور زمانی رخ می دهد که بار مقاومتی خالص باشد و شرایط طوری فراهرم گردد که تلفات اهمی (مسی) بالتفاق هسته یکسان شود.

- ۲- یک ترانسفورماتور تک فاز: ۱۰ کیلو ولت آمپری،  $\frac{7500}{250}$  ولتی و ۶۰ هرتزی مفروض است که دارای این مشخصات می باشد:

$$X_m = 20 \text{ pu} \quad R_C = 60 \text{ pu} \quad Z_{eq} = 0.015 + j0.06 \text{ pu}$$

- الف: مدار معادل را در سمت  $LV$  و بر حسب اهم بیابید.  
ب: سیم پیچ  $HV$  به منبع ۷۵۰۰ ولتی متصل شده و بار  $5 < 90^\circ$  به سمت  $LV$  وصل شده است.

- ولتاژ و جریان بار را پیدا کنید.  
- تنظیم ولتاژ را بیابید.

- ۳- تحلیل نمایید چگونه پارامترهای مدار معادل موتور القایی سه فاز را از آزمایش‌های بی‌باری ، روتور قفل شده و DC بر روی سیم پیچ استاتور به دست می آید.

- ۴- در یک موتور القایی سه فاز اگر گشتاور  $T$  در لغزش  $s$  و گشتاور  $T_{max}$  در لغزش  $s_{T max}$  روی دهد، نشان دهید خواهیم داشت:

$$\frac{T_{max}}{T} = \frac{s_{T max}^2 + s^2}{2s_{T max}s}$$

۵- یک موتور الکایی سه فاز ۲۸۰ ولتی، ۶۰ هرتزی، ۲۰ اسب بخاری و ۴ قطبی پارامترهای مدار معادل زیر را دارد:

$X_m = 10.0\Omega$	$X_1 = X'_2 = 0.25\Omega$	$R'_2 = 0.1\Omega$	$R_1 = 0.12\Omega$
--------------------	---------------------------	--------------------	--------------------

تلفات چرخشی ۴۰۰ وات است. برای لغزش ۵% مطلوبست محاسبه:

۱. سرعت موتور بر حسب  $rad/s$  و  $rpm$
۲. جریان موتور
۳. تلفات مسی استاتور
۴. توان شکاف هوایی
۵. تلفات مسی روتور
۶. توان محور
۷. گشتاور حاصله و گشتاور محور
۸. بازده