

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰۰ تشریحی: ۱۲۰

تعداد سوالات: تستی: ۰۰ تشریحی: ۵

عنوان درس: ماشین های الکتریکی ۲

و شته تحصیلی/ کد درس: مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک  
مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۳۹۱۳۶

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

- یک ترانسفورماتور تکفاز ۱۰۰ کیلو ولت آمپری،  $\frac{1000}{100}$  ولتی مفروض است و نتایج آزمایش‌های اتصال کوتاه و مدار باز به قرار زیر است:

آزمایش مدار باز (طرف باز HV است)	۱۰۰ ولت، ۶ آمپر، ۴۰۰ وات
آزمایش اتصال کوتاه (طرف LV اتصال کوتاه است)	۵ ولت، ۱۰۰ آمپر، ۱۸۰۰ وات

الف) جریان و ولتاژ اسمی را در دو سمت HV و LV به دست آورید.

ب) مدار معادل تقریبی را نسبت به سمت HV به دست آورید.

ج) در بار اسمی و ضریب توان ۶، پیش فاز، تنظیم ولتاژ را حساب کنید.

- یک ترانسفورماتور تکفاز ۱۰ کیلو ولت آمپری،  $\frac{2400}{240}$  ولتی و ۶۰ هرتزی مفروض است و دارای مشخصات زیر می باشد:

تلفات مسی در نصف بار اسمی = ۱۰۰ وات	تلفات هسته تحت ولتاژ اسمی = ۶۰ وات
-------------------------------------	------------------------------------

الف) اگر ترانسفورماتور بار اسمی را تحويل دهد و ضریب توان بار ۸۵، پس فاز باشد، بازده (بهره) را بیابید.

ب) در چه درصدی از بار اسمی بازده ماکزیمم رخ می دهد و اگر ضریب توان بار ۹، باشد، بازده ماکزیمم را بیابید.

ج) اگر این ترانسفورماتور به عنوان یک اتوترانسفورماتور استفاده شود:

a- اتصالی که KVA ماکزیمم را نتیجه می دهد نشان دهید.

- تحلیل نمایید چگونه پارامترهای مدار معادل موتور القایی سه فاز، از آزمایش‌های بی‌باری، روتور قفل شده و DC بر روی سیم پیچ استاتور به دست می آید.

- در یک موتور القایی سه فاز اگر گشتاور  $T$  در لغزش  $s$  و گشتاور  $T_{max}$  در لغزش  $s_{Tmax}$  روی دهد، نشان دهید خواهیم داشت:

$$\frac{T_{max}}{T} = \frac{s_{Tmax}^2 + s^2}{2s_{Tmax}s}$$

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ ۱۲۰ : تشریحی :

تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۵

**عنوان درس:** ماشین های الکتریکی ۲

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات ۱۳۹۰۵۰ - ، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی برق - گرایش کنترل ۱۳۹۱۳۶

نمره ۲،۸۰

۵ - یک موتور القایی سه فاز ۴۶۰ ولتی، ۱۰۰ کیلو ولت آمپری، هشت قطبی و ۶۰ هرتزی مفروض است و دارای

پارامترهای زیر است:

$$R_1 = 0.07\Omega, X_1 = 0.2\Omega$$

$$R'_2 = 0.05\Omega, X'_2 = 0.2\Omega$$

$$X_m = 6.5\Omega$$

الف: مدار معادل تونن موتور را به دست آورید.

ب: اگر موتور به منبع سه فاز ۴۶۰ ولتی و ۶۰ هرتزی وصل شود، مطلوبست:

- ۱ - گشتاور راه انداز

- ۲ - گشتاور ماکزیمم

- ۳ - لغزش مربوط به گشتاور ماکزیمم